
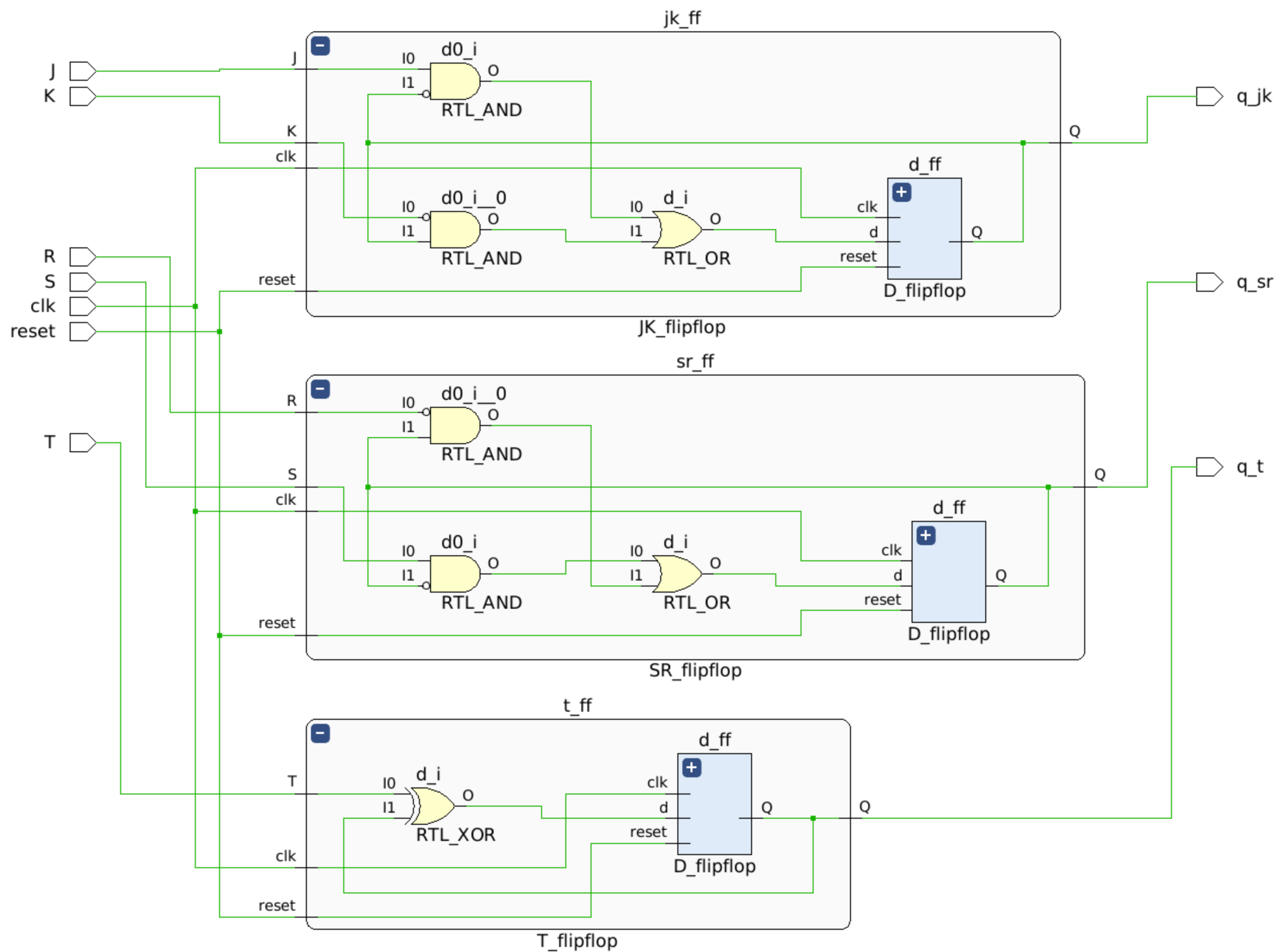


14 Cells 10 I/O Ports 35 Nets

 

Name	Value
S	0
R	0
J	1
<b>K</b>	<b>1</b>
T	1
clk	0
reset	0
q_sr	0
q_jk	0
q_t	1



## D\_conversion.v

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day\_053/project\_2/project\_2.srscs/sources\_1/new/D\_conversion.v



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 11/13/2024 05:44:45 AM
5  // Module Name: D_conversion
6  //////////////////////////////////////
7
8  module D_conversion (
9      input S, R, J, K, T, clk, reset,
10     output q_sr, q_jk, q_t
11 );
12     // Instantiate SR, JK, and T Flip-Flops
13     SR_flipflop sr_ff (.S(S), .R(R), .clk(clk), .reset(reset), .Q(q_sr));
14     JK_flipflop jk_ff (.J(J), .K(K), .clk(clk), .reset(reset), .Q(q_jk));
15     T_flipflop t_ff (.T(T), .clk(clk), .reset(reset), .Q(q_t));
16 endmodule
17
```



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 11/13/2024 05:52:13 AM
5  // Module Name: D_conversion_tb
6  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8  module D_conversion_tb;
9      reg S, R, J, K, T, clk, reset;
10     wire q_sr, q_jk, q_t;
11
12     D_conversion DUT (.S(S),.R(R),.J(J),.K(K),.T(T),.clk(clk),.reset(reset),.q_sr(q_sr),.q_jk(q_jk),.q_t(q_t));
13
14     initial begin
15         clk = 0;
16         forever #5 clk = ~clk;
17     end
18     initial begin
19
20         S = 0; R = 0; J = 0; K = 0; T = 0; reset = 1;
21         #10 reset = 0;
22         // Test SR Flip-Flop
23         #10 S = 1; R = 0; // Set
24         #10 S = 0; R = 1; // Reset
25         #10 S = 0; R = 0; // Hold
26         #10 S = 1; R = 1; // Invalid (both set and reset)
27         #10 S = 0; R = 1;
28     end
29     initial begin
30         // Test JK Flip-Flop
31         #20 S = 0; R = 0; // Disable SR inputs
32         J = 1; K = 0; // Set
33         #10 J = 0; K = 1; // Reset
34         #10 J = 1; K = 1; // Toggle
35         #10 J = 0; K = 0; // Hold
36         #50 $stop;
37     end
38     initial begin
39         // Test T Flip-Flop
40         #20 J = 0; K = 0; // Disable JK inputs
41         T = 1; // Toggle
42         #10 T = 0; // Hold
43         #10 T = 1; // Toggle again
44     end
45 endmodule
46
47
```

## D\_flipflop.v

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day\_053/project\_2/project\_2.srscs/sources\_1/new/D\_flipflop.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Engineer: Anjan Prasad
4 // Create Date: 11/13/2024 05:49:10 AM
5 // Module Name: D_flipflop
6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8 module D_flipflop (
9     input clk, reset, d,
10    output reg Q
11);
12    always @(posedge clk or posedge reset) begin
13        if (reset)
14            Q <= 1'b0;
15        else
16            Q <= d;
17    end
18 endmodule
19
```

## SR\_flipflop.v

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day\_053/project\_2/project\_2.srscs/sources\_1/new/SR\_flipflop.v

```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Engineer: Anjan Prasad
4 // Create Date: 11/13/2024 05:46:27 AM
5 // Module Name: SR_flipflop
6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8 module SR_flipflop (
9     input S, R, clk, reset,
10    output Q
11);
12    wire d;
13    assign d = S & ~Q | ~R & Q; // SR logic converted to D input
14    D_flipflop d_ff (.clk(clk), .reset(reset), .d(d), .Q(Q));
15 endmodule
16
```

## JK\_flipflop.v

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day\_053/project\_2/project\_2.srscs/sources\_1/new/JK\_flipflop.v



```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Engineer: Anjan Prasad
4 // Create Date: 11/13/2024 05:46:27 AM
5 // Module Name: JK_flipflop
6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8 module JK_flipflop (
9     input J, K, clk, reset,
10    output Q
11);
12    wire d;
13    assign d = J & ~Q | ~K & Q; // JK logic converted to D input
14    D_flipflop d_ff (.clk(clk), .reset(reset), .d(d), .Q(Q));
15 endmodule
```

## T\_flipflop.v

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day\_053/project\_2/project\_2.srscs/sources\_1/new/T\_flipflop.v



```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Engineer: Anjan Prasad
4 // Create Date: 11/13/2024 05:46:27 AM
5 // Module Name: T_flipflop
6 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8 module T_flipflop (
9     input T, clk, reset,
10    output Q
11);
12    wire d;
13    assign d = T ^ Q; // T logic converted to D input
14    D_flipflop d_ff (.clk(clk), .reset(reset), .d(d), .Q(Q));
15 endmodule
16
```