



/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_009/project_1/project_1.srscs/sources_1/new/parallel_adder_subtractor_16b.v



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 09/30/2024 09:14:36 PM
5  // Module Name: parallel_adder_subtractor_16b
6  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8
9  module parallel_adder_subtractor_16b(
10     input selAddSub,           // 0 for addition, 1 for subtraction
11     input [15:0] x, y,         // 16-bit inputs
12     output [15:0] s,           // 16-bit sum/difference
13     output cout                // Carry-out/borrow-out from the most significant bit
14 );
15
16     wire [2:0] c;               // Carry/borrow between the 4-bit adders
17
18     // Instantiate the 4-bit adders/subtractors
19     parallel_adder_4b U0 (
20         .selAddSub(selAddSub), .x(x[3:0]), .y(y[3:0]), .s(s[3:0]), .cout(c[0])
21     );
22
23     parallel_adder_4b U1 (
24         .selAddSub(selAddSub), .x(x[7:4]), .y(y[7:4]), .s(s[7:4]), .cout(c[1])
25     );
26
27     parallel_adder_4b U2 (
28         .selAddSub(selAddSub), .x(x[11:8]), .y(y[11:8]), .s(s[11:8]), .cout(c[2])
29     );
30
31     parallel_adder_4b U3 (
32         .selAddSub(selAddSub), .x(x[15:12]), .y(y[15:12]), .s(s[15:12]), .cout(cout)
33     );
34
35 endmodule
36
```

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_009/project_1/project_1.srscs/sim_1/new/parallel_add_sub_tb.v



```
1 `timescale 1ns / 1ps
2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3 // Engineer: Anjan Prasad
4 // Create Date: 09/30/2024 09:14:36 PM
5 // Module Name: parallel_adder_subtractor_16b
6 ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8 module parallel_add_sub_tb;
9     reg [15:0] x, y;
10    reg selAddSub;
11    wire [15:0] s;
12    wire cout;
13    parallel_adder_subtractor_16b dut (
14        .x(x),
15        .y(y),
16        .selAddSub(selAddSub),
17        .s(s),
18        .cout(cout)
19    );
20    initial begin
21
22        $display("x      y      selAddSub | s      cout");
23        $monitor("%d %d %b | %d %b", x, y, selAddSub, s, cout);
24
25        // Generate random values for addition (selAddSub = 0) and subtraction (selAddSub = 1)
26        repeat (10) begin
27            selAddSub = 1'b0; // Test addition
28            x = $random ;
29            y = $random ;
30            #10;
31            selAddSub = 1'b1; // Test subtraction
32            x = $random ;
33            y = $random ;
34            #10;
35        end
36        $finish;
37    end
38
39 endmodule
```

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_009/project_1/project_1.srscs/sources_1/new/parallel_adder_4b.v



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 09/30/2024 09:14:36 PM
5  // Module Name: parallel_adder_subtractor_16b
6  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8
9  module parallel_adder_4b(
10
11     input selAddSub,
12     input [3:0] x,y,
13     output [3:0] s,
14     output cout);
15     wire [2:0] c;
16     full_adder FA0(.a(x[0]),.b(y[0]^selAddSub),.cin(selAddSub),.sum(s[0]),.cout(c[0]));
17     full_adder FA1(.a(x[1]),.b(y[1]^selAddSub),.cin(c[0]),.sum(s[1]),.cout(c[1]));
18     full_adder FA2(.a(x[2]),.b(y[2]^selAddSub),.cin(c[1]),.sum(s[2]),.cout(c[2]));
19     full_adder FA3(.a(x[3]),.b(y[3]^selAddSub),.cin(c[2]),.sum(s[3]),.cout(cout));
20 endmodule
```

input



run 1000ns

x	y	sel	AddSub	s	cout
---	---	-----	--------	---	------

13604	24193	0	33701	0	
-------	-------	---	-------	---	--

54793	22115	1	32934	1	
-------	-------	---	-------	---	--

31501	39309	0	1162	1	
-------	-------	---	------	---	--

33893	21010	1	12883	1	
-------	-------	---	-------	---	--

58113	52493	0	40974	1	
-------	-------	---	-------	---	--

61814	52541	1	13385	1	
-------	-------	---	-------	---	--

22509	63372	0	20073	1	
-------	-------	---	-------	---	--

59897	9414	1	50483	1	
-------	------	---	-------	---	--

33989	53930	0	22127	1	
-------	-------	---	-------	---	--

63461	29303	1	34174	1	
-------	-------	---	-------	---	--

54802	56207	0	41361	1	
-------	-------	---	-------	---	--

27122	38606	1	54068	0	
-------	-------	---	-------	---	--

31464	20165	0	47277	0	
-------	-------	---	-------	---	--

18780	10429	1	8623	1	
-------	-------	---	------	---	--

22573	9829	0	32386	0	
-------	------	---	-------	---	--

25187	34570	1	60265	0	
-------	-------	---	-------	---	--

8832	8480	0	17312	0	
------	------	---	-------	---	--

17834	52381	1	35101	0	
-------	-------	---	-------	---	--

16022	47123	0	59049	0	
-------	-------	---	-------	---	--

14349	54867	1	25274	0	
-------	-------	---	-------	---	--

\$finish called at time : 200 ns : File "/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_009/project_1/project_1

INFO: IUSE: YSim 061: YSim completed. Design snapshot 'parallel_add_sub_tb_behav' loaded

