





```

Time = 0 | d = 00000001 | y = 000
Time = 10000 | d = 00000010 | y = 001
Time = 20000 | d = 00000100 | y = 010
Time = 30000 | d = 00001000 | y = 011
Time = 40000 | d = 00010000 | y = 100
Time = 50000 | d = 00100000 | y = 101
Time = 60000 | d = 01000000 | y = 110
Time = 70000 | d = 10000000 | y = 111

```

\$stop called at time = 80 ns - File "/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_033/project_1/pr

Type a Tcl command here

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_033/project_1/project_1.srscs/sources_1/new/oct_to_bin.v



```
1  timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 10/06/2024 07:23:13 AM
5  // Module Name: oct_to_bin
6  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8
9  module oct_to_bin(
10     input[7:0]d,
11     output[2:0]y);
12
13     or (y[0],d[1],d[3],d[5],d[7]);
14     or (y[1],d[2],d[3],d[6],d[7]);
15     or (y[2],d[4],d[5],d[6],d[7]);
16     //assign y[0] = d[1]|d[3]|d[5]|d[7];
17     //assign y[1] = d[2]|d[3]|d[6]|d[7];
18     //assign y[2] = d[4]|d[5]|d[6]|d[7];
19
20 endmodule
21
22
```

/home/itzzinfinity/Cozy Drive/100daysofRTL/day_033/project_1/project_1.srscs/sim_1/new/tb_oct_to_bin.v



```
1  `timescale 1ns / 1ps
2  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
3  // Engineer: Anjan Prasad
4  // Create Date: 10/24/2024 07:25:10 AM
5  // Module Name: tb_oct_to_bin
6  ///////////////////////////////////////////////////////////////////
7
8  module tb_oct_to_bin;
9
10     reg [7:0] d;
11     wire [2:0] y;
12
13     oct_to_bin DUT (.d(d),.y(y));
14
15     initial begin
16
17         $monitor("Time = %0t | d = %b | y = %b", $time, d, y);
18
19         d = 8'b00000001; #10; // Octal 0 -> Binary 000
20         d = 8'b00000010; #10; // Octal 1 -> Binary 001
21         d = 8'b00000100; #10; // Octal 2 -> Binary 010
22         d = 8'b00001000; #10; // Octal 3 -> Binary 011
23         d = 8'b00010000; #10; // Octal 4 -> Binary 100
24         d = 8'b00100000; #10; // Octal 5 -> Binary 101
25         d = 8'b01000000; #10; // Octal 6 -> Binary 110
26         d = 8'b10000000; #10; // Octal 7 -> Binary 111
27
28         $stop;
29     end
30
31 endmodule
32
33
```